

118/0417

田井

1.

First, we have truth table:

$A_t$	$B_t$	$C_t$	$D_t$	$A_{t+1}$	$B_{t+1}$	$C_{t+1}$	$D_{t+1}$
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0

Then we have k-maps:

$A_{t+1}$ :

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

$$A_{t+1} = AC'D'$$

$B_{t+1}$ :

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	1

$$B_{t+1} = A'B' + A'C' + BD + AC$$

$C_{t+1}$ :

	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	0	0


$$C_{t+1} = A'B'CD' + ABC'D' + AB'C'D$$

$D_{t+1}$ :

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

$$D_{t+1} = A'BCD' + AC'D' + AB'C'$$

We have the circuit:

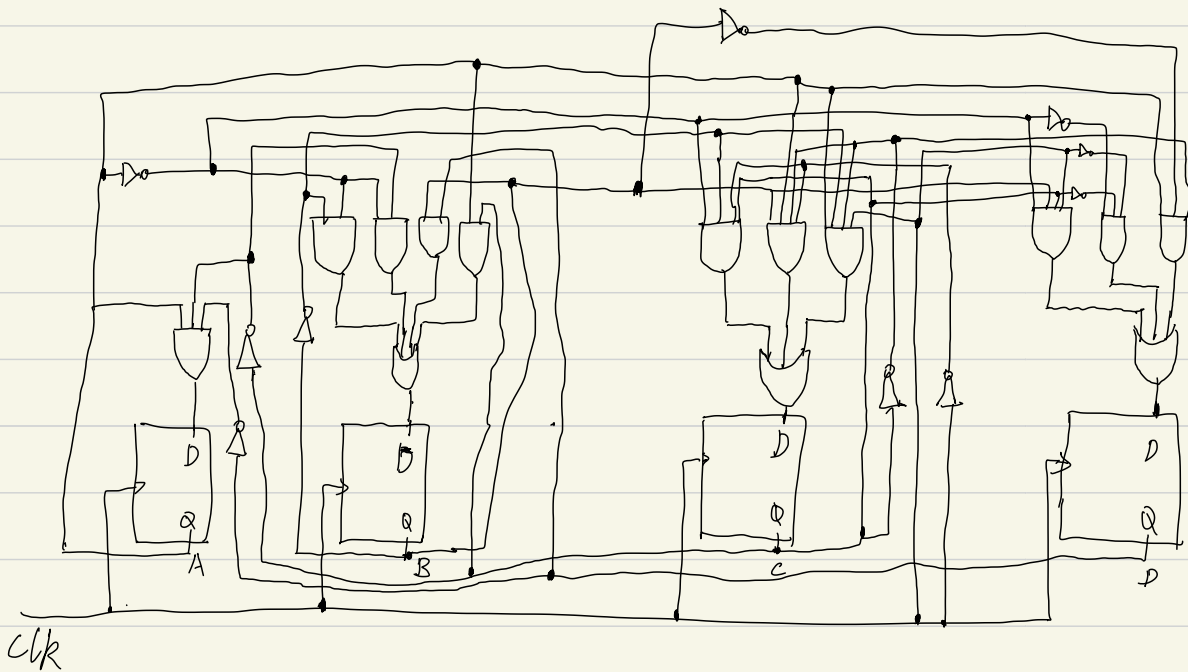

2.


Let  $D, C, B, A$  be the outputs of the 4-bit binary ripple counter.

We have the truth table.

$D_t$	$C_t$	$B_t$	$A_t$	$D_{t+1}$	$C_{t+1}$	$B_{t+1}$	$A_{t+1}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

We look at the truth table and found that if and only if  $D_t$  and  $B_t$  were both 1,  $D_{t+1}, C_{t+1}, B_{t+1}, A_{t+1}$  will be reset to 0000

Hence, we have the circuit:

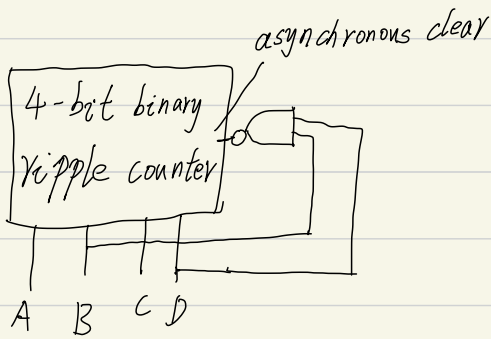

3.

First, we have the truth table.

$A_t$	$B_t$	$C_t$	$D_t$	$A_{t+1}$	$B_{t+1}$	$C_{t+1}$	$D_{t+1}$	$J_A K_A$	$J_B K_B$	$J_C K_C$	$J_D K_D$	out.				
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	0		
0	0	0	1	0	0	1	0	0	Y	1	X	X	X	1	1	
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	X	0	1	0	1	X	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	X	1	X	1	X	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	0	X	1	X	1	X	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	1	X	X	X	X	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	1	0	1	X	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	1	X	1	X	1
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	1	X	X	X	X	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	X	0	1	0	1	X	1
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	X	1	X	1	X	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	0	X	1	X	1	X	1
1	1	0	1	1	1	0	1	X	0	0	X	X	X	X	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	X	0	X	1	1	1	1	X	0
1	1	1	1	1	1	1	1	X	0	X	1	X	1	X	0	0

0	0	0	0
0	0	1	0
X	X	X	X
X	X	X	X

$$J_A = BCD$$

0	0	1	0
X	X	X	X
X	X	X	X
0	0	1	0

$$J_B = CD$$

0	1	X	X
0	1	X	X
0	0	X	X
0	1	X	X

$$J_C = A'D + B'D$$

X	X	X	X
X	X	X	X
0	0	0	0
0	0	0	0

$$K_A \neq 0$$

X	X	X	X
0	0	1	0
0	0	0	0
X	X	X	X

$$K_B = A'CD$$

X	X	1	0
X	X	1	0
X	X	1	1
X	X	1	0

$$J_C = K_C = AB + D$$



1	X	X	1
1	X	X	1
1	X	X	1
1	X	X	1

$$J_D = 1$$

X	1	1	X
X	1	1	X
X	0	0	X
X	1	1	X

$$K_C = A' + B'$$

0	1	1	1
1	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

$$\text{out} = B C' D' + A B' + A' D + A' C$$

